# THAUNTHAEGROLO ROHLLOUB THAUNTHAEGROLO ROHLLOUB THAUNTHAEGROLO ROHLLOUB

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ

УДК 681.2(07) ББК **3**965-048я73-5 Б20

Рецензент Доктор технических наук, профессор  $\Pi.C.$  Беляев

Составители: П.В. Балабанов, С.В. Пономарев, А.Г. Дивин

#### Балабанов, П.В.

Б20 Приборы аналитического контроля : методические указания / сост. : П.В. Балабанов, С.В. Пономарев, А.Г. Дивин. — Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 20 с. -50 экз.

Даны примеры выполнения расчетов широко применяемых в промышленности аналитических приборов: автоматического психрометрического влагомера и автоматизированной установки для измерения теплопроводности твердых и сыпучих неметаллических материалов.

Предназначены для выполнения курсовой работы по дисциплине "Методы и средства измерений, испытаний и контроля" студентами 4 курса очного и 5 курса заочного отделений специальности 200503 "Стандартизация, сертификация и метрология", а также для самостоятельной работы студентов 5 курса очного и 6 курса заочного отделений специальности 220301 "Автоматизация технологических процессов и производств" при изучении дисциплины "Приборы аналитического контроля".

УДК 681.2(07) ББК **3**965-048я73-5

© ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет" (ТГТУ), 2007

#### Министерство образования и науки Российской Федерации

## ГОУ ВПО "ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

### ПРИБОРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Методические указания к выполнению курсовой и самостоятельной работы для студентов 4, 5 и 6 курсов дневного и заочного отделений специальностей 200503 и 220301



Тамбов **♦ Издательство ТГТУ ♦**2007

#### Учебное издание

#### ПРИБОРЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Методические указания

Составители: БАЛАБАНОВ Павел Владимирович, ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич, ДИВИН Александр Георгиевич

Редактор 3.Г. Чернова Компьютерное макетирование М.А. Филатовой

Подписано в печать 03.10.07 Формат 60 × 84 / 16. 1,16 усл.-печ. л. Тираж 50 экз. Заказ № 617

Издательско-полиграфический центр Тамбовского государственного технического университета, 392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Эффективность функционирования автоматизированных систем управления технологическими процессами определяется достоверностью контроля и измерения параметров процесса, а также свойств веществ, материалов и изделий, что невозможно без использования современных приборов аналитического контроля, оснащенных микропроцессорной техникой. Поскольку свойства микроклимата и теплофизические свойства веществ являются одними из наиболее часто измеряемых и контролируемых параметров в процессах химической технологии, а также при испытаниях продукции, то в заданиях 1 и 2 приведены методики расчета автоматического психрометрического влагомера газов и автоматизированной установки для измерения теплопроводности твердых и сыпучих неметаллических материалов. Изложенные ниже методики расчетов были апробированы авторами в условиях реального производства; в частности, автоматизированная установка для измерения теплопроводности твердых и сыпучих материалов принята к использованию в ОАО "Корпорация Росхимзащита" (г. Тамбов) для измерения теплофизических характеристик регенеративных продуктов на основе надперекисей щелочных металлов, а автоматический аспирационный психрометр используется в учебном процессе кафедры "Автоматизированные системы и приборы" Тамбовского государственного технического университета.

#### Задание 1

#### РАСЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

#### 1.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИБОРА

Функциональная схема автоматического психрометрического влагомера воздуха приведена на рис. 1.1.

Назначение элементов схемы: RK1, RK2 — термосопротивления, используемые для измерения температур  $t_{\rm c}$  и  $t_{\rm m}$  "сухого" и "мокрого" термометров; R1, R2, R3, R5, R6, R7 — манганиновые сопротивления плеч мостов I и II;  $R_{\rm n}$  — сопротивления, служащие для подгонки сопротивлений  $r_{\rm n}$  соединительных проводов до стандартного значения  $R_{\rm n}$  +  $r_{\rm n}$  = 2,5 Ом; R — балластное сопротивление для ограничения токов через термометры сопротивления RK1, RK2; УПТ — усилитель постоянного тока; АЦП — аналого-цифровой преобразователь;  $\Pi K$  — персональный компьютер.

#### 1.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

Первичное преобразовательное устройство (детектор влажности воздуха) выполнен (см. рис. 1.1) в виде двух мостов I и II, запитанных от одного источника напряжения  $U_{\rm пит}=5$  В. В мост I включен термопреобразователь сопротивления RK1, измеряющий температуру  $t_{\rm c}$  сухого термометра, а в мост II включен термопреобразователь сопротивления RK2, измеряющий температуру  $t_{\rm m}$  мокрого термометра. Разность потенциалов  $U_{ab}=k(t_{\rm c}-t_0)$  между точками a и b определяется температурой  $t_{\rm c}$  сухого термометра. Разность потенциалов  $U_{ac}=k(t_{\rm m}-t_0)$  определяется температурой  $t_{\rm m}$  мокрого термометра, а разность потенциалов  $U_{bc}=k(t_{\rm c}-t_{\rm m})$  между точками b и c пропорциональна психрометрической разности  $(t_{\rm c}-t_{\rm m})$ . Здесь  $t_0$ — некоторая определенная температура термометров RK1, RR2 при которой напряжения  $U_{ab}$  и  $U_{ac}$  в диагоналях мостов I и II равны нулю.

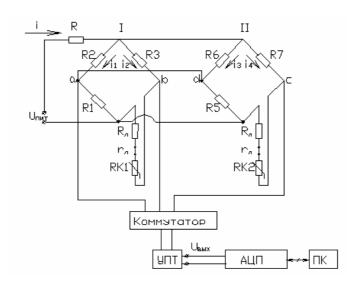


Рис. 1.1. Функциональная схема автоматического психрометрического влагомера воздуха

Из теоретических основ работы психрометрических влагомеров известно соотношение

$$\varphi = \frac{p(t_{\rm M}) - Ab(t_{\rm c} - t_{\rm M})}{p(t_{\rm c})} \cdot 100 \%, \qquad (1.1)$$

где  $\phi$  – относительная влажность воздуха, %;  $p(t_{\rm M})$ ,  $p(t_{\rm C})$  [бар] – давление насыщенного водяного пара при температурах соответственно мокрого  $t_{\rm M}$  [°C] и сухого  $t_{\rm C}$  [°C] термометров; b – барометрическое давление, бар; A – психрометрический коэффициент, зависящий от скорости обдува воздухом сухого и мокрого термометров, причем при скорости обдува больше 2,5 м/с этот психрометрический коэффициент становится практически постоянным и равным 0,000656 1/°C. Согласно [1], при барометрическом давлении b = 755 мм рт. ст. уравнение (1.1) можно записать в виде

$$\phi = \frac{p(t_{\rm M}) - 0.5(t_{\rm c} - t_{\rm M})}{p(t_{\rm c})} \cdot 100 \%.$$
 (1.2)

Последней формулой можно пользоваться и при отклонении барометрического давления на  $\pm 10$  мм рт. ст. от 755 мм рт. ст., причем ошибка не превышает 1 % относительной влажности.

Для обработки экспериментальной информации по формуле (1.1) или (1.2) необходимо знать аналитическое выражение функции p(t), определяющей зависимость давления насыщенного водяного пара от температуры. Для получения аналитического выражения функции p(t), например в виде полинома второй степени

$$p(t) = p_0 + p_1 t + p_2 t^2,$$

рекомендуется использовать данные таблиц насыщенного водяного пара [7], которые можно аппроксимировать в MatLab с помощью функций polyfit() и polyval() или в MathCad.

Таким образом, если известны значения температур  $t_{\rm M}$ ,  $t_{\rm C}$ , значение психрометрической разности ( $t_{\rm C}-t_{\rm M}$ ) и значение психрометрического коэффициента A, известна функция p(t), то относительная влажность  $\phi$  воздуха может быть рассчитана по формуле (1.1) или (1.2).

#### 1.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Для расчета схемы первичного устройства (детектора) влагомера воздуха необходимо иметь следующие исходные данные:

- 1.3.1. Вид градуировки термометров сопротивления RK1 и RK2. Например, градуировка 100М.
- 1.3.2. Пределы измерения влагомера:  $\varphi_{min} = 20 \%$ ,  $\varphi_{max} = 100 \%$ .
- 1.3.3. Пределы изменения температуры воздуха, влажность которого измеряется с использованием разрабатываемого влагомера, например:  $t_{\min} = 15$  °C,  $t_{\max} = 35$  °C.
  - 1.3.4. Напряжение питания измерительной схемы  $U_{\text{пит}} = 5 \text{ B}.$
  - 1.3.5. Максимальная рассеиваемая мощность на сопротивлениях RK1, RK2, например, P = 0,0064 Вт.

#### 1.4. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИБОРА

Определяем значения сопротивлений схемы первичного преобразовательного устройства (детектора) и его выходных сигналов, которые затем сводим в табл. 1.1 для трех значений температуры  $t_{\rm c}$  "сухого" термометра и для трех значений измеряемой влажности воздуха. Расчеты производим в следующей последовательности:

1. Определяем среднее значение рабочей температуры разрабатываемого влагомера  $t_{\rm cp} = (t_{\rm min} + t_{\rm max})/2 = (15 + 35)/2 = 25$  °C и среднее значение измеряемой влажности воздуха:

$$\varphi_{cp} = \left(\varphi_{min} + \varphi_{max}\right) / 2 = \left(20 + 100\right) / 2 = 60 \% \ . \label{eq:phicp}$$

2. По [1, 2] или по номограмме (Приложение A) определяем значения температуры  $t_{\rm M}$  мокрого термометра, соответствующие начальному, среднему и максимальному значениям измеряемой относительной влажности воздуха  $\phi$  при трех значениях температуры сухого термометра

Таблица 1.1

t <sub>c</sub> , °C	φ, %	t <sub>м</sub> , °C
$t_{\min} = 15$	20	6,1
	60	10,8
	100	15
$t_{\rm cp} = 25$	20	12,6
	60	19,7
	100	25
$t_{\text{max}} = 35$	20	18,5
	60	28
	100	35

Таблица 1.2

φ t <sub>c</sub>	φ <sub>min</sub> = 20 %	φ <sub>cp</sub> = 60 %	φ <sub>max</sub> = 100 %
$t_{\rm c} = t_{\rm min} = 15  ^{\circ}{\rm C}$ $RK1 = 106,4  {\rm OM}$	$t_{\rm M}$ = 6,1 °C RK2 = 102,4 Om Uab = Uac = Ubc =	$t_{\rm M}$ = 10,8 °C RK2 = 104,7 Om Uab = Uac = Ubc =	$t_{\text{M}} = 15 ^{\circ}\text{C}$ $RK2 = 106,4 ^{\circ}\text{OM}$ $Uab =$ $Uac =$ $Ubc =$
$t_{\rm c} = t_{\rm cp} = 25  ^{\circ}{\rm C}$ $RK1 = 110,7  {\rm Om}$	$t_{\rm M}$ = 12,6 °C RK2 = 105,4 OM Uab = Uac = Ubc =	$t_{\rm M}$ = 19,7 °C RK2 = 108,4 OM Uab = Uac = Ubc =	$t_{\rm M}$ = 25 °C RK2 = 110,7 Om Uab = Uac = Ubc =
$t_{\rm c} = t_{\rm max} = 35  ^{\circ}{\rm C}$ $RK1 = 114,9  {\rm Om}$	$t_{\rm M}$ = 18,5 °C RK2 = 107,9 OM Uab = 16,36 Uac = -10,98 Ubc = 27,339	$t_{\rm M}$ = 28 °C RK2 = 111,5 OM Uab = Uac = Ubc =	$t_{\rm M}$ = 35 °C RK2 = 114,9 OM Uab = Uac = Ubc =

4. Определяем значения резисторов R1-R3, R5-R7, исходя из условия, что измерительные мосты I и II должны быть сбалансированы при относительной влажности воздуха, соответствующей верхнему пределу измерения  $\phi_{max}=100$  % при среднем значении температуры "сухого" термометра  $t_{c}=t_{cp}=25$  °C:

$$R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R7 = RK|_{t=25} + r_{\pi} + R_{\pi} = 110,7 + 2,5 = 113,2$$
 Om.

Из теории мостовых измерительных схем известно, что когда все плечи мостов I и II приблизительно одинаковые, обеспечивается получение наибольшей чувствительности выходных сигналов  $U_{ab}$ ,  $U_{ac}$ ,  $U_{bc}$  к изменениям сопротивлений RK1 и RK2.

5. Из схемы (рис. 1.1) видно: наибольший ток  $i_4$  через термометр RK2 будет протекать при его минимальном сопротивлении, что достигается при условиях  $t_{\rm c}$  =15 °C,  $\phi_{\rm min}$  = 20 %, и соответствует температуре мокрого термометра  $t_{\rm m}$  = 6,1 °C.

Запишем выражение для вычисления напряжения U на последовательно соединенных резисторах  $r_{_{\rm II}}$ , R K2, R7 при температуре мокрого термометра  $t_{_{\rm M}}$  = 6,1 °C:

$$U = i_4(r_{\pi} + R_{\pi} + RK2_{\mid_{6.1}} + R7) = i_4(2.5 + 102.4 + 113.2) = i_4 \cdot 218.3. \quad (1.2)$$

Вычислим максимальный ток  $i_4$  через термометр RK2, исходя из того, что максимальная рассеиваемая мощность на нем  $P=0{,}0064~{\rm Bt}$ :

$$i_4 = \sqrt{P/RK2} = \sqrt{0,0064/100} = 8 \text{ mA}.$$

Подставим это значение тока в формулу (1.2) и получим падение напряжения U=1,7465 В при наибольшем токе через резистор RK2

6. Вычисляем наибольшие значения токов  $i_1$ ,  $i_2$ ,  $i_3$  через ветви схемы, приведенной на рис. 1.1:

$$i_1 = U/(R1 + R2) = 1,7465/(2 \cdot 113,203) = 7,714 \text{ MA};$$

$$i_2 = U / \left( R_{\scriptscriptstyle \Pi} + r_{\scriptscriptstyle \Pi} + RK1_{\big|_{t=15}} + R3 \right) = 1,7465 / \left( 2,5 + 106,422 + 113,203 \right) = 7,863 \text{ MA}; \ i_3 = U / \left( R5 + R6 \right) = i_1 = 7,714 \text{ MA}.$$

Тогда суммарный ток  $i = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$ , потребляемый схемой на рис. 1.1, равен i = 31,29 мА.

7. Вычисляем значение балластного сопротивления *R* из условия

$$U_{\text{TIMT}} = iR + U$$
,

откуда получаем

$$R = (U_{\text{пит}} - U)/i = (5-1,74)/0,03129 = 104$$
 Ом.

8. Вычисляем значения выходных сигналов  $U_{ab}$ ,  $U_{ac}$ ,  $U_{bc}$ , соответствующие трем значениям температуры "сухого" термометра: 15, 25, 35 °C; и трем значениям относительной влажности воздуха: 20, 60, 100 %. Для этого сначала находим сопротивления ветвей a,b,c,d схемы (рис. 1.1). Например, при  $t_c=35$  °C и  $\phi=20$  % получаем:

$$Ra = R1 + R2 = 2.113,2 = 226,4 \text{ Om};$$

$$Rd = R5 + R6 = 226,4 \text{ Om};$$

$$Rb = RK1\Big|_{t=35} + r_{\pi} + R_{\pi} + R_{3} = 2.5 + 114.9 + 113.2 = 230.6 \text{ Om};$$

$$Rc = RK2|_{t=18.5} + r_{\pi} + R_{\pi} + R7 = 2.5 + 107.9 + 113.2 = 223.6 \text{ Om}.$$

Общее сопротивление параллельно включенных ветвей Ra, Rb, Rc, Rd будет равно

$$R_{\text{обш}} = R_{\text{I}} R_{\text{II}} / (R_{\text{I}} + R_{\text{II}}),$$

где

$$\begin{split} R_{\rm I} &= \frac{RaRb}{Ra+Rb} = \frac{(R1+R2)(R_{_{\rm II}}+r_{_{\rm II}}+RK1+R3)}{(R1+R2)+(R_{_{\rm II}}+r_{_{\rm II}}+RK1+R3)}; \\ R_{\rm II} &= \frac{RdRc}{Rd+Rc} = \frac{(R5+R6)(R_{_{\rm II}}+r_{_{\rm II}}+RK2+RK7)}{(R5+R6)+(R_{_{\rm II}}+r_{_{\rm II}}+RK2+RK7)}. \end{split}$$

Вычисляем значения  $R_{\rm I}$  ,  $R_{\rm II}$  ,  $R_{\rm oбщ}$  при  $t_{\rm c}$  = 35 °C и  $\phi$  = 20 %:

$$R_{\rm I} = RaRb/(Ra + Rb) = 226,4 \cdot 230,6/(226,4 + 230,6) = 114,3 \text{ OM};$$
  
 $R_{\rm II} = RdRc/(Rd + Rc) = 226,4 \cdot 223,6/(226,4 + 223,6) = 112,5 \text{ OM};$   
 $R_{\rm ofili} = R_{\rm I}R_{\rm II}/(R_{\rm I} + R_{\rm II}) = 114,3 \cdot 112,5/(114,3 + 112,5) = 56,7 \text{ OM}.$ 

Тогда ток i , потребляемый от источника питания  $U_{\mathrm{пит}}$  , найдем из условия  $U_{\mathrm{пит}} = i(R + R_{\mathrm{общ}})$  :

$$i = U_{\text{пит}} / (R + R_{\text{обш}}) = 5 / (104 + 56,7) = 31,1162 \text{ MA}.$$

Далее находим напряжение U , приложенное к мостовым измерительным схемам:

$$U = iR_{\text{обш}} = 1,76 \text{ B}.$$

Тогда:

$$\begin{split} i_1 &= i_3 = U \, / \, Ra = U \, / \, Rd = 1,76 \, / \, 226,4 = 7,791 \quad \text{mA}; \\ i_2 &= U \, / \, Rb = 1,76 \, / \, 230,7 = 7,646 \quad \text{mA}; \\ i_4 &= U \, / \, Rc = 1,76 \, / \, 223,6 = 7,888 \quad \text{mA}; \\ U_{ab} &= i_2 (R_{\pi} + r_{\pi} + RK1) - i_1 R1 = 0,007646 \cdot 117,5 - 0,88 = 16,36 \quad \text{mB}; \\ U_{ac} &= i_4 (R_{\pi} + r_{\pi} + RK2) - i_1 R5 = 0,007888 \cdot 110,4 - 0,88 = -10,98 \quad \text{mB}; \\ U_{bc} &= U_{ab} - U_{ac} = 16,36 + 10,98 = 27,34 \quad \text{mB}. \end{split}$$

Таким образом, при  $t_c = 35$  °C и  $\phi = 20$  % максимальный выходной сигнал, снимаемый с первичного преобразовательного устройства, равен  $U_{bc} = 27,34$  мВ.

Аналогично надо рассчитать значения сигналов  $U_{ab}$ ,  $U_{ac}$ ,  $U_{bc}$  для других значений температуры  $t_c$  и других значений относительной влажности  $\phi$ . Результаты следует внести в табл. 1.2.

После заполнения табл. 1.2 следует выявить наибольшее и наименьшее значение среди рассчитанных величин  $U_{ab}$  ,  $U_{ac}$  ,  $U_{bc}$  .

Из расчетов получено, что при  $t_{\rm c}=35$  °C и  $\phi=20$  % на выходе мостовых схем I и II получается максимально возможный выходной сигнал  $U_{bc}^{\rm max}=27{,}34$  мВ.

## 1.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ УСИЛИТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ВЫБОР АЦП

Усилитель постоянного тока (УПТ) включен в состав функциональной схемы (рис. 1.1) для согласования уровня выходного сигнала коммутатора с уровнем входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП). В качестве АЦП могут применяться модули аналогового ввода серии I7000 (8000), ADAM и др.

Расчет коэффициента усиления к усилителя осуществляется по формуле

$$k = U_{\text{AIIII}} / U_x$$
,

где  $U_{\text{AIIII}}$  – максимальное входное напряжение АЦП;  $U_{x}$  – максимальный выходной сигнал с коммутатора.

С учетом найденного значения коэффициента передачи УПТ необходимо выбрать схему УПТ (простую схему, если k < 50...100, или более сложную схему, если k > 100), а затем рассчитать значения сопротивлений этой схемы, обеспечивающие получение рассчитанного значения коэффициента передачи, а также выполнение некоторых других требований, например, необходимого входного сопротивления УПТ. Необходимую схему усилителя можно выбрать по литературе [4].

#### 1.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

Для заданного варианта исходных данных необходимо выполнить все необходимые расчеты по приведенному выше примеру. После окончания расчетов необходимо составить и начертить принципиальную электрическую схему всего микропроцессорного прибора — влагомера, в том числе схему измерительного канала для ввода информации от первичных измерительных преобразователей в микропроцессор.

## РАСЧЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТВЕРДЫХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

### 2.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ

#### 2.1.1. Конструкция измерительной ячейки

Для измерения теплопроводности используется измерительная ячейка [5], физическая модель которой представлена на рис. 2.1.

Первый слой 1 системы – источник теплоты и измеритель его температуры, изготовленные из навитых по спирали Архимеда манганиновой и медной проволок, соответственно. Слои 2 и 2', 3 и 3' – защитные оболочки, предотвращающие соприкосновение исследуемых образцов 4 и 4' с источником теплоты. Причем, слои 2 и 2' изготовлены из диэлектрика, а слои 3 и 3' изготовлены из металла. Температура  $T_0$  внешних поверхностей исследуемых образцов поддерживается постоянной.

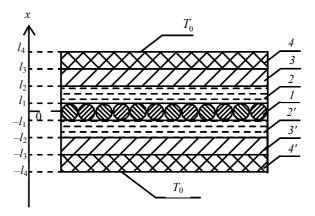


Рис. 2.1. Физическая модель измерительной ячейки

На рис. 2.2 представлена конструкция измерительной ячейки. Цилиндрические детали 1 и 2 с крышками 3 и 4 образуют две емкости (теплообменники), через которые циркулирует теплоноситель (например, вода), поддерживающий постоянную температуру  $T_0$  внешних поверхностей исследуемых образцов. Исследуемые образцы помещают в пространство, образованное нижней крышкой 3 и деталью 11, а также верхней крышкой 4 и деталью 12. Деталь 11 представляет собой металлическую пластину круглой формы, на нижнюю поверхность которой приклеены электроизоляционный материал (например, трансформаторная бумага), а затем две навитых по спирали Архимеда проволоки — медная и манганиновая. Деталь 12 представляет собой круглую металлическую пластину с приклеенным к верхней поверхности электроизоляционным материалом.

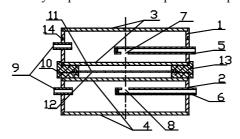


Рис. 2.2. Конструкция измерительной ячейки:

1, 2 — цилиндрические детали; 3, 4 — крышки; 5, 6 — входные штуцера; 7, 8 — отверстия; 9 — выходные штуцера; 10, 13 — текстолитовые кольца; 11, 12 — детали, образующие слои 3, 2, 1, 2, 3 модели на рис. 2.1; 14 — проточка для термометра сопротивления RK2, измеряющего температуру теплоносителя

#### 2.1.2. Метод измерения теплопроводности

Математическая модель процесса распространения тепла, представленная для половины системы ( $0 \le x \le l_4$ ), записывается в виде системы дифференциальных уравнений теплопроводности

$$\frac{\partial T_i(x,\tau)}{\partial \tau} = a_i \frac{\partial^2 T_i(x,\tau)}{\partial x^2} + \frac{W_i}{c_i \rho_i}, \ \tau > 0, \ l_{i-1} < x < l_i, \ i = \overline{1,4}, \ l_0 = 0, \quad (2.1)$$

с начальными условиями

$$T_i(x,0) = T_{Hi}(x) ,$$

с граничными условиями: 
$$\left(\frac{\partial T_1(x,\tau)}{\partial x}\right)_{x=0} = 0$$
; (2.3)

$$T_4(x, \tau)|_{x=l_A} = T_0 = \text{const};$$
 (2.4)

$$\begin{cases}
T_{i}(x, \tau)\big|_{x=l_{i}-0} = T_{i+1}(x, \tau)\big|_{x=l_{i}+0}; \\
\lambda_{i} \frac{\partial T_{i}(x, \tau)}{\partial x}\big|_{x=l_{i}-0} = \lambda_{i+1} \frac{\partial T_{i+1}(x, \tau)}{\partial x}\big|_{x=l_{i}+0}, i = 1, 2, 3,
\end{cases} (2.5)$$

где  $c_i \rho_i$  — объемная теплоемкость;  $\lambda_i$  — теплопроводность;  $a_i$  — температуропроводность;  $W_i$  — объемная мощность внутренних источников тепла i-го слоя, причем:  $W_1$  = const,  $W_2$  =  $W_3$  =  $W_4$  = 0;  $T_{\rm H}i(x)$  — функции начального распределения температуры;  $T_0$  — температура термостатирования.

Эксперимент по измерению теплопроводности (рис. 2.3) проводится в следующей последовательности.

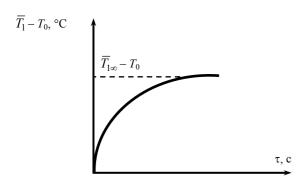


Рис. 2.3. Проведение эксперимента

Подводят постоянное напряжение U на нагреватель, расположенный в слое I (рис. 2.1), в результате чего на нагревателе выделяется теплота, объемной мощностью

$$W_1 = U^2 / (RV),$$

где R — сопротивление нагревателя, V — объем первого слоя.

Дожидаются наступления в системе стационарного состояния и по измеренной в стационарном состоянии разности среднеинтегральной температуры 1-го слоя  $\overline{T}_{1\infty}$  и температуры термостатирования  $T_0$  вычисляют теплопроводность исследуемого образца  $\lambda_4$  по формуле (2.6), полученной из решения краевой задачи теплопроводности (2.1) – (2.5) при  $\tau \to \infty$ :

$$\lambda_4 = h_4 / \left( 2(\overline{T}_{1\infty} - T_0) / W_1 h_1 - h_1 / (6\lambda_1) - h_2 / \lambda_2 - h_3 / \lambda_3 \right), \tag{2.6}$$

где  $h_1 = 2l_1$ ,  $h_2 = (l_2 - l_1)$ ,  $h_3 = (l_3 - l_2)$ ,  $h_4 = (l_4 - l_3)$ .

#### 2.1.3. Структурная схема измерительной установки

Автоматизированная установка (АУ) состоит (рис. 2.4) из измерительной ячейки (ИЯ), жидкостного термостата 4, измерительного блока (ИБ) и персонального компьютера (ПК).

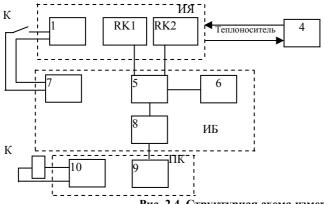


Рис. 2.4. Структурная схема измерительной установки

Алгоритм функционирования АУ заключается в следующем. Исследуемые образцы одинаковых размеров помещают в ИЯ (см. рис. 2.2). Включают термостат 4, обеспечивающий циркуляцию воды через теплообменники ИЯ и поддержание по-

стоянной температуры  $T_0$  на внешних поверхностях исследуемых образцов. Термометрами сопротивления RK2 и RK1, изготовленными из медной проволоки, измеряют температуру термостатирования  $T_0$  и  $\overline{T}_1$  источника теплоты. Указанные термометры сопротивления включены в мостовую измерительную схему 5 (рис. 2.5), питаемую от источника питания 6, так, что выходное напряжение с мостовой схемы является функцией разности температур  $\overline{T}_1 - T_0$ . Выходной сигнал усиливается усилителем 8 и поступает на АЦП 9. ПК регистрирует изменение разности температур во времени. Напряжение питания подводится на нагреватель I с блока питания 7 при замыкании ключа K, управляемого ПК посредством ЦАП I0.

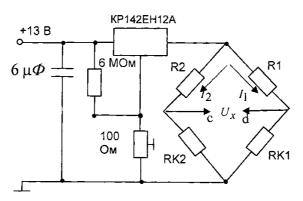


Рис. 2.5. Мостовая измерительная схема

#### 2.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Для расчета автоматизированной установки необходимо иметь следующие исходные данные:

- а) толщина исследуемых образцов  $h_4 = 8$  мм;
- б) диапазон измерения по теплопроводности  $\lambda_{4min} = 0.05~Bt/(M \cdot K)$  ,  $\lambda_{4max} = 0.95~Bt/(M \cdot K)$  ;
- в) максимальный перегрев образца выше температуры термостатирования в эксперименте не должен превышать  $t_{\rm max} = 10~{\rm ^{\circ}C};$ 
  - $\Gamma$ ) сопротивление нагревателя  $R = 790 \, \text{Ом}$ ;
  - д) толщина слоев измерительной ячейки  $h_1=0.3~{\rm mm},~h_2=0.3~{\rm mm},~h_3=1~{\rm mm};$
- е) материал слоев измерительной ячейки: первый слой медь, второй слой трансформаторная бумага, третий слой сталь нержавеющая;
  - ж) диаметр первого слоя D = 0,1 м;
- 3) сопротивления измерительной схемы (рис. 2.5) R1 = R2 = 16 Ом, RK1 = 14,2 Ом, RK2 = 14,2 Ом при температуре 0 °C;
  - и) напряжение питания мостовой схемы  $U_{\text{пит}} = 13\,$  В.

#### 2.3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

#### 2.3.1. Определение напряжения питания нагревателя измерительной ячейки

По справочным данным [6] определим теплопроводности меди  $\lambda_1 = 250~\mathrm{Br/(mK)}$ , трансформаторной бумаги  $\lambda_2 = 0.15~\mathrm{Br/(mK)}$ , нержавеющей стали  $\lambda_3 = 42~\mathrm{Br/(mK)}$ .

Для того чтобы определить напряжение, подаваемое на нагреватель измерительной ячейки, рассчитаем вначале максимальную мощность  $W_1$ , обеспечивающую максимальный перегрев исследуемого образца выше температуры термостатирования  $t_{\rm max}=10$  °C в эксперименте. Для этого воспользуемся формулой (1.6), из которой определим

$$\begin{split} W_1 &= \frac{2t_{\text{max}}}{h_1 \left( \frac{h_4}{\lambda_{4\text{max}}} + \frac{1}{6} \frac{h_1}{\lambda_1} + \frac{h_2}{\lambda_2} + \frac{h_3}{\lambda_3} \right)} = \\ &= 2 \cdot 10 / \left( 0.3 \cdot 10^{-3} \left( \frac{8 \cdot 10^{-3}}{0.95} + \frac{1}{6} \frac{0.3 \cdot 10^{-3}}{250} + \frac{0.3 \cdot 10^{-3}}{0.15} + \frac{1 \cdot 10^{-3}}{42} \right) \right) = 6.45 \cdot 10^6 \text{ BT/M}^3. \end{split}$$

Определим объем V первого слоя модели (рис. 2.1)

$$V = h_1 \pi D^2 / 4 = 0.3 \cdot 3.14 \cdot 0.1^2 / (1000 \cdot 4) = 2.355 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Максимальное напряжение, подводимое к нагревателю, вычислим по формуле

$$U = \sqrt{W_1 RV} = \sqrt{6.451.612 \cdot 790 \cdot 2,355 \cdot 10^{-6}} = 109 \text{ B}.$$

#### 2.3.2. Расчет мостовой измерительной схемы

Мостовая измерительная схема представлена на рис. 2.5.

Термометры сопротивления RK1 и RK2 включены в мостовую измерительную схему, питаемую от источника стабилизированного напряжения  $U_{\rm nut}$  так, что выходное напряжение  $U_x$  связано с разностью температур  $\overline{T}_1 - T_0$  функциональной зависимостью.

Для получения зависимости выходного напряжения  $U_x$  от разности температур  $\overline{T}_1 - T_0$  рассмотрим мостовую измерительную схему (рис. 2.5). Обозначив токи, протекающие через цепи (R1-RK1) и (R2-RK2) соответственно  $I_1$  и  $I_2$ , получим следующие уравнения:

$$\begin{cases} U_{\text{пит}} = I_1(R1 + RK1); \\ U_{\text{пит}} = I_2(R2 + RK2); \\ U_x = I_2R2 - I_1R1; \\ U_x = I_1RK1 - I_2RK2. \end{cases}$$
(2.7)

Так как в эксперименте температура  $T_0$  поддерживается постоянной, то температура термометра RK2, а следовательно, и его сопротивление также постоянны. Выразим сопротивление RK1 через RK2:

$$RK1 = R1 \left( \frac{1}{R^2 + RK^2} - \frac{U_x}{U_{\text{mut}}} \right) - 1.$$
 (2.8)

Зависимость сопротивления от температуры t описывается уравнением

$$RK1 = RK1_0(1 + \alpha t)$$
, (2.9)

где  $RK1_0$  — значение сопротивления RK1 при t=0 °C,  $\alpha=4,26\cdot10^{-3}$  1/°C — температурный коэффициент сопротивления меди.

Аналогично, зная температуру термостатирования  $T_0$ , можно вычислить сопротивление RK2 по формуле

$$RK2 = RK2_0(1 + \alpha T_0),$$
 (2.10)

где  $RK2_0$  – значение сопротивления RK2 при t = 0 °C.

Искомая разность температур вычисляется по формуле

$$\overline{T}_1 - T_0 = \frac{1}{\alpha} \left( \frac{RK1}{RK1_0} - \frac{RK2}{RK2_0} \right). \tag{2.11}$$

Объединив формулы (2.9) – (2.11), получим выражение для расчета зависимости искомой разности температур по выходному напряжению  $U_x$  .

$$\overline{T}_{1} - T_{0} = \frac{R1}{\alpha R K 1_{0}} \left( 1 / \left( \frac{R2}{R2 + RK2} - \frac{Ux}{U_{\text{IIMT}}} \right) - 1 \right) - \frac{1}{\alpha} \frac{RK2}{RK2_{0}}.$$

Согласно заданию, измерения разности температур осуществляются в диапазоне от 0 до  $t_{\rm max}=10\,$  °C. Поэтому, выразив  $U_x$  относительно  $\overline{T}_1-T_0$  из последней формулы, найдем зависимость  $U_x=f(\overline{T}_1-T_0)$ . Результаты расчетов показаны графически на рис. 2.6.

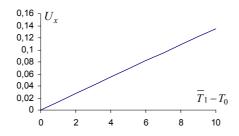


Рис. 2.6. График зависимости  $U_x = f(\overline{T}_1 - T_0)$ 

Из последнего графика определим максимальное напряжение на выходе измерительной схемы  $U_x^{\rm max}=160~{\rm MB}$  при перепаде температур  $\overline{T}_1-T_0=10~{\rm ^{\circ}C}$ .

#### 2.3.3. Расчет усилителя постоянного тока

Усилитель постоянного тока включен в состав функциональной схемы (рис. 2.4) для согласования уровня выходного сигнала мостовой схемы с уровнем входного сигнала аналого-цифрового преобразователя. Порядок расчета усилителя приведен в разделе 1.5.

#### 2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ

Графическая часть задания 2 включает в себя разработку электрической схемы автоматизированной установки, которая должна включать: измерительную схему с блоком питания, схему сопряжения измерительной схемы с микропроцессором, в том числе схему усилителя (каскада усилителей) и АЦП. Необходимо также разработать чертеж общего вида ИЯ.

#### В АРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1. Проектирование автоматического аналитического прибора для измерения влажности воздуха

№ варианта	изме влажн	еделы рения ости, %	Пределы измерения температуры воздуха, %		Тип градуиров- ки	Напряжение питания, В	Максимальная рассеиваемая мощность $P$ , $B$ т	
<u> </u>	$\phi_{min}$	$\phi_{min}$	$t_{ m min}$	$t_{ m max}$	Ţ	п		
1	20	100	15	35	50M	5	0,0064	
2	30	100	15	35	50M	5	0,0064	
3	40	100	15	35	50M	5	0,0064	
4	50	100	15	35	50M	5	0,0064	
5	20	90	15	35	50M	5	0,0064	
6	20	100	20	30	100M	5	0,01	
7	30	100	20	30	100M	5	0,01	
8	40	100	20	30	100M	5	0,01	
9	50	100	20	30	100M	5	0,01	
10	20	90	20	30	100M	5	0,01	
11	20	100	15	35	50П	5	0,005	
12	30	100	15	35	50П	5	0,005	
13	40	100	15	35	50П	5	0,005	
14	50	100	15	35	50П	5	0,005	
15	20	90	15	35	50П	5	0,005	
16	20	100	20	30	100Π	5	0,01	
17	30	100	20	30	100Π	5	0,01	
18	40	100	20	30	100Π	5	0,01	
19	50	100	20	30	100Π	5	0,01	
20	20	90	20	30	100Π	5	0,01	
21	20	80	30	40	100Π	5	0,01	
22	30	90	20	30	100M	5	0,01	
23	40	100	10	30	100Π	5	0,01	
24	50	100	30	35	100M	5	0,01	
25	60	70	30	40	100Π	5	0,01	

Тема 2. Проектирование автоматизированной установки для измерения теплопроводности

№ варианта	Толщины слоев, мм				Диапазон теплопровод	$t_{\max}$ , °C	<i>R</i> , Ом	$U_{\scriptscriptstyle{\Pi  extsf{U}  extsf{T}}}, \ \mathrm{B}$	
вари	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$\lambda_{4min}$	$\lambda_{4max}$	5	700	10
1	0,2	0,8	1	7	0,05	1,2	6	800	12
2	0,3	0,7	2	9	0,5	0,9	7	1500	13
3	0,4	0,6	0,5	12	0,01	0,4	8	800	15
4	0,5	0,5	1,2	20	0,2	1,5	9	500	20
5	0,6	0,4	1	18	0,2	0,9	10	600	10
6	0,2	0,3	2	16	0,05	1,2	12	400	12
7	0,3	0,2	1,5	15	0,5	0,9	3	1000	15
8	0,4	0,8	0,8	14	0,01	0,4	4	2000	20
9	0,5	0,7	0,9	12	0,2	1,5	5	3000	10
10	0,6	0,6	1	10	0,2	0,9	6	1500	12
11	0,7	0,5	2	5	0,7	2,6	7	2000	15
12	0,8	0,4	0,5	8	1	10	8	2500	20
13	0,2	0,3	1,2	20	0,5	3	9	3000	10
14	0,3	0,2	1	15	0,5	2,5	10	700	12

15	0,4	0,6	2	18	0,5	0,9	4	750	15
16	0,5	0,5	1,5	16	0,01	0,4	5	800	20
17	0,6	0,4	0,8	15	0,2	1,5	6	850	10
18	0,7	0,3	0,9	14	0,2	0,9	7	900	12
19	0,8	0,2	0,6	12	0,7	2,6	8	950	15
20	0,3	0,3	2	10	0,2	0,9	9	1000	20
21	0,5	0,6	1,2	18	0,5	0,9	7	600	10
22	0,6	0,5	1	16	0,5	0,4	8	400	12
23	0,7	0,4	2	15	0,01	1,5	9	1000	15
24	0,8	0,3	1,5	14	0,2	0,9	10	2000	20
25	0,3	0,2	0,8	11	0,2	2,6	4	3000	10

 $\Pi$  р и м е ч а н и я : для вариантов 1-10 материал слоев: 1-й слой — медь, 2-й слой — полиэтиленовая пленка, 3-й слой — медь; для вариантов 11-20 материал слоев: 1-й слой — медь, 2-й слой — трансформаторная бумага, 3-й слой — алюминий; для вариантов 1-10 сопротивления измерительной схемы R1=R2=20 Ом, RK10=20 Ом, RK20=20 Ом; для вариантов 11-20 сопротивления измерительной схемы R1=R2=10 Ом, RK10=15 Ом, RK20=20 Ом.

#### СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Ваня, Я. Анализаторы газов и жидкостей. М. : Энергия, 1970. 525 с.
- 2. Психрометр аспирационный МВ-4М: техническое описание и инструкция по эксплуатации.
- 3. Кузнецов, Н.Д. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам / Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. М. : Энергоатомиздат, 1985. 323 с.
  - 4. Мягин, Ю.А. 180 аналоговых микросхем / Ю.А. Мягин. М : Патриот МПСС Символ-Р, 1993.
- 5. Пат. № 2243543 РФ, G01 N 25/18. Способ комплексного определения теплофизических характеристик материалов / С.В. Мищенко, С.В. Пономарев, П.В. Балабанов, А.В. Трофимов, Е.С. Пономарева. Бюл. № 36, 27.12.2005.
  - 6. Чиркин, В.С. Теплопроводность промышленных материалов / В.С. Чиркин. М.: Машгиз, 1962. 245 с.
  - 7. Варгафтик, И.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / И.Б. Варгафтик. М.: Наука, 1972. 360 с.

38 37 36 <sup>35</sup> 34 33 32 31 <sup>30</sup> 29 28 27 26 <sup>25</sup> 24 23 22 21 <sup>20</sup> 19 18 17 16 <sup>15</sup> 14 13 12 11 <sup>10</sup> 9 8 7 6 <sup>5</sup> 4 3 2

Приложение А

для определения относительной влажности газа по температурам сухого и мокрого термометров

НОМОГРАММА

